东南大学考试卷(A卷)

考试时间长度 120 分钟

适用专业 电子信息类本科生 考试形式

一、 填空题(本题10分,每空格1分)

2. 本振信号频率在 14.545MHz,则对于天线进入的接收频率 14.090MHZ 混频 变换为 455kHz 中频信号, 而对于

3. 两个噪声网络级联, $N_{F1}=2dB$, $G_1=12dB$;而 $N_{F2}=6dB$, $G_2=10dB$ 。则

4. D 类功率放大器工作时功率管处于_

状态,而A、B、C类功放,

抑制镜频干扰的最有效方法是高中频方案,将镜频排除在波段以外,

PLL 在锁定时,鉴相器的两个输入信号的相位一定相等。

A 类功放输入正弦波的一个周期内, 功率管半个周期导通, 半周期

等效噪声温度是衡量系统噪声性能的参数,它是一个能够测量的真 实物理值。

三、计算题(本题85分,共7题)

- 1、某接收机的噪声带宽为 400kHz, NF=3dB, 输入三阶互调阻截点 IIP3=-10dBm, 输出信噪比 D=20dB, 输入 P-1dB 压缩点为-20dBm,
 - 1) 求接收机的等效噪底(N_{Fl})
 - 2) 求接收机的无杂散动态范围 (SFDR)
 - 3) 求接收机的线性动态范围 (IEDR)
 - 4) 若该接收机用 50 欧姆同轴电缆与 50 欧姆阻抗天线相接,已知同轴电 缆的插入损耗为 2dB, 请重新求解该接收机的灵敏度。

2、已知某混频器的 1dB 压缩点的输出功率为 P-1dB=10dBm, 对应射频输入功率为 0dBm, 试求两个输入干扰功率均为-20dBm 时的输出三阶互调失真功率

3、试求如图 1 所示传输线变压器的阻抗变换关系 (R_i/R_i) 及相应的各特性阻抗 Z_{C} 。


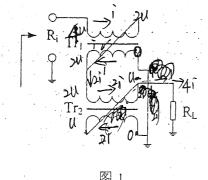


图1 070

4、某射频功放的输出功率 $P_{O}=1$ W, $V_{CC}=24V$, $R_{L}=50\Omega$,功率管的饱和压降 $V_{CE(sat)}=2$ V,射频频率 $f_{R}=10$ MHz,若采用 L 型匹配网络与负载匹配,试画 出 L 型匹配网络电路图并计算网络元件参数值。

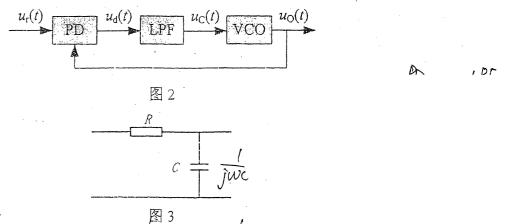- 5、1) 画出图 2 所示锁相环路的线性频域模型框图。
 - 2) 假设低通滤波器的传递函数是 F(S), 推导出该锁相环路的闭环传递函数。
 - 3) 若环路滤波器为图 3 所示,写出 *F(S)* 的表达式和该锁相环路的闭环传递函数。



PL

。 A卷 共 8 页 第 3 页

14

TKH() NO () (NI)

6、某接收机中由单环整数双模频率合成器产生的本振频率为 1172.6 MHz~1221.8MHz,参考信号频率为 2.05MHz。(1) 画出频率合成器中可变分频器的结构框图;(2) 并给出可变分频器的设计方案(给出 N、M、A 的数值范围, P为16)。

7、有一已调信号:

 $v(t) = 10\cos(2\pi \times 455 \times 10^{3})t + 5\cos(2\pi \times 450 \times 10^{3})t + 5\cos(2\pi \times 460 \times 10^{3})t \text{ V},$ $\dot{\pi}:$

- (1) 载波频率与调制信号频率;
- (2) 此信号为何调制信号?求调制指数;
- (3) 画出此信号的频域图,并在图中注明相应各参数。
- (4) 求在 1Ω 负载上的调制信号一周期内的平均功率 Pav。